Физика волновых процессов и радиотехнические системы

2024. T. 27, Nº 3. C. 47–60

DOI 10.18469/1810-3189.2024.27.3.47-60 УДК 621.396.66 Оригинальное исследование Дата поступления 22 июня 2023 Дата принятия 23 июля 2023 Дата публикации 30 сентября 2024

Параметрический синтез различных радиоустройств с заданным количеством каскадов типа «нелинейная часть – смешанный четырехполюсник»

А.А. Головков 💿

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» 394064, Россия, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54a

Аннотация - Обоснование. Наличие возможности аналитического определения части параметров различных радиоустройств, оптимальных по критерию обеспечения заданных значений модулей и фаз передаточных функций на необходимом количестве частот, значительно уменьшает время численной оптимизации остальной части параметров по критерию формирования требуемых АЧХ и ФЧХ в полосе частот. До настоящего времени такие задачи решались в отношении радиоустройств только с одним каскадом типа «нелинейная часть – согласующее устройство» или «согласующее устройство - нелинейная часть». В качестве согласующего устройства использовались реактивные, резистивные, комплексные или смешанные четырехполюсники. Решена также задача многокаскадных радиоустройств с реактивными четырехполюсниками. Изменение базиса для согласующих четырехполюсников и места включения нелинейной части приводит к изменению области физической реавлизуемости. Цель. Разработка алгоритмов параметрического синтеза радиоустройств с произвольным количеством одинаковых и неодинаковых каскадов типа «нелинейная часть – согласующий смешанный четырехполюсник» по критерию обеспечения заданных частотных характеристик. Нелинейные части представлены в виде нелинейного элемента и параллельной или последовательной по току или напряжению обратной связи. Методы. Теория четырехполюсников, матричная алгебра, метод декомпозиции, метод синтеза управляющих устройств СВЧ, численные методы оптимизации. Результаты. В интересах достижения указанной цели сформированы и решены системы алгебраических уравнений. Получены модели оптимальных смешанных четырехполюсников в виде математических выражений для определения взаимосвязей между элементами их классической матрицы передачи и для отыскания зависимостей сопротивлений двухполюсников от частоты. Показано, что при определенных соотношениях между количеством одинаковых каскадов и значениями сопротивлений источника сигнала и нагрузки однокаскадного радиоустройства частотные характеристики однокаскадного и многокаскадного радиоустройств оказываются идентичными или подобными. Такие схемы названы эквивалентными. Использование неодинаковых каскадов приводит к значительному увеличению рабочей полосы частот. Заключение. Сравнительный анализ теоретических результатов (АЧХ и ФЧХ радиоустройств, значения параметров), полученных путем математического моделирования в системе MathCad, и экспериментальных результатов, достигнутых путем схемотехнического моделирования в системах OrCad и МісгоСар, показывает их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова – параметрический синтез смешанных четырехполюсников; заданные частотные характеристики многокаскадных радиоустройств.

Введение

В работе [1] предложены алгоритмы параметрического синтеза плоско-слоистых сред (ПСС), содержащих заданное количество управляемых и неуправляемых слоев, по критерию обеспечения заданной амплитудно-фазовой модуляции рассеянного сигнала. Управляемые слои - это двумерно-периодические решетки проводящих стержней или полосок, в разрывы которых включены нелинейные элементы, управляемые низкочастотным сигналом. Неуправляемые слои (HC) - это однородные диэлектрические слои без потерь или двумерно-периодические решетки стержней или полосок. В общем случае ПСС функционирует в смешанном режиме - присутствует как отраженная, так и проходная волна. Если один из НС, расположенный последним по

направлению падающей волны, выполнен в виде проводящего экрана, то ПСС является отражающей. В этом случае ПСС может быть использована в качестве основы для построения перспективной курсо-глиссадной системы [2]. Суть алгоритмов состоит в формировании систем алгебраических уравнений, отвечающих требованиям к системным операторам (коэффициентам отражения и передаточным функциям) в заданном количестве состояний, удовлетворяющих заданным уровням низкочастотного сигнала. Результатом решения этих уравнений является система взаимосвязей между элементами классической матрицы передачи некоторых НС, отнесенных к неуправляемой части. Оставшаяся часть НС отнесена к управляемой части ПСС. Система взаимосвязей - это ис-

Головков А.А. Параметрический синтез различных радиоустройств с заданным количеством каскадов ... Golovkov A.A. Parametrical synthesis of various radio devices with the set quantity of identical cascades ...



Рис. 1. Структурные схемы многокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (*a*) и последовательной по току (*b*) ЦОС, включенными между источником сигнала и СЧ Fig. 1. Structural diagrams of multi-stage radio devices with parallel voltage (*a*) and serial current (*b*) digital signal processing systems connected between the signal source and the midrange

ходная система уравнений для отыскания параметров НС.

Разработанные алгоритмы могут быть использованы практически в любом диапазоне радиочастот. Отличие состоит лишь в реализации элементов классической матрицы передачи НС. В соответствующих диапазонах частот это могут быть элементы либо с распределенными параметрами [1; 2], либо с сосредоточенными параметрами [3–7]. Для реализации геометрических размеров неуправляемых и управляемых решеток ПСС [1; 2] необходимо привлечение результатов решения задач дифракции электромагнитных волн на различных проводящих телах [8].

Наиболее полно метод решения задач параметрического синтеза различных радиоустройств (за исключением многокаскадных) с обоими типами элементов изложен в работе [9].

В данной работе предлагается рассмотреть особенности этих алгоритмов с учетом наличия каскадов типа «нелинейная часть (НЧ) – смешанный четырехполюсник (СЧ)».

Эти каскады включены между источником сигнала с сопротивлением $z_0 = r_0 + jx_0$ и нагрузкой $z_{\mu} = r_{\mu} + jx_{\mu}$ (рис. 1, 2). При этом учитывалось, что НЧ состоит из трехполюсного нелинейного элемента (НЭ) и охватывающей его цепи обратной связи (ЦОС – параллельной или последовательной по току или напряжению).

Оптимизация параметров двухполюсников, не входящих в КЧ, осуществляется с помощью известных численных методов [10] по критерию обеспечения заданной рабочей полосы частот. Все обозначения неописанных величин в данной статье соответствуют принятым в [9].



Рис. 2. Структурные схемы многокаскадных радиоустройств с последовательной по напряжению (*a*) и параллельной по току (*б*) цепями обратной связи, включенными между источником сигнала и СЧ

Fig. 2. Structural diagrams of multi-stage radio devices with serial voltage (*a*) and parallel current (*b*) feedback circuits connected between the signal source and the midrange

Алгоритм синтеза многокаскадных радиоустройств с учетом наличия каскадов типа «РЧ – НЧ» приведен в работе [11].

1. Результаты параметрического синтеза

Здесь в качестве примера приводятся некоторые из решений, полученных для типовых схем СЧ при использовании параллельной по напряжению обратной связи (рис. 1, a). Если синтезируется радиоустройство с одинаковыми каскадами [11], а в качестве СЧ используется последовательное соединение сопротивлений R и X (рис. 3, a), то зависимости этих сопротивлений от частоты определяются следующим образом (аргументы опущены):

$$R = \frac{(1 - d_r - e_r)b_r - b_x(d_x + e_x)}{b_r^2 + b_x^2};$$

$$X = \frac{(d_r + e_r - 1)b_x - b_r(d_x + e_x)}{b_r^2 + b_x^2}.$$
(1)

Два параллельно соединенных сопротивления *R* и *X* (рис. 3, *б*):

$$R = \frac{c_r^2 + c_x^2}{(1 - d_r - e_r)c_r - c_x(d_x + e_x)};$$

$$X = \frac{c_r^2 + c_x^2}{(d_x + e_x)c_r - c_x(d_r + e_r - 1)}.$$
(2)

Г-образное соединение двух сопротивлений R и X (рис. 3, $_{\theta}$):

$$R = \frac{Xd_{x} - c_{r}}{d_{r} + e_{r} - 1 - Xb_{x}};$$
(3)

48

Физика волновых процессов и радиотехнические системы Physics of Wave Processes and Radio Systems



Рис. 3. Синтезированные СЧ **Fig. 3.** Synthesized mixed quadrupole

$$X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}$$

где

$$\begin{split} &A_2 = b_r d_x - b_x d_r; \\ &B_2 = d_r^2 + d_x^2 + d_r e_r + d_x e_x - d_r - b_r c_r - b_x c_x; \\ &C_2 = (d_r + e_r - 1) c_x - c_r (d_x + e_x). \end{split}$$

Г-образное соединение двух сопротивлений *X* и *R* (рис. 4, *a*):

$$R = \frac{X(d_{x} + e_{x}) - c_{r}}{d_{r} - Xb_{x}};$$

$$X = \frac{-B_{2} \pm \sqrt{B_{2}^{2} - 4A_{2}C_{2}}}{2A_{2}},$$
(4)

$$A_{2} = (d_{x} + e_{x})b_{r} - b_{x}(d_{r} + e_{r} - 1);$$

$$B_{x} = d^{2} + d^{2} + d_{r}e_{r} + d_{r}e_{r} - d_{r} - d_{r}e_{r}$$

$$\begin{split} B_2 &= d_r^2 + d_x^2 + d_r e_r + d_x e_x - d_r - b_r c_r - b_x c_x; \\ C_2 &= c_x d_r - c_r d_x. \end{split}$$

Обратное Г-образное соединение двух сопротивлений *R* и *X* (рис. 4, *б*):

$$R = \frac{c_r - X(d_x + e_x)}{Xb_x + 1};$$

$$X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2},$$
(5)

где

$$\begin{split} &A_2 = (d_r + e_r - 1)b_x - b_r(d_x + e_x); \\ &B_2 = d_r + e_r - 1 + b_r c_r + b_x c_x; \ C_2 = c_x. \end{split}$$

Обратное Г-образное соединение двух сопротивлений *X* и *R* (рис. 4, *в*):

$$R = \frac{c_r}{Xb_x + 1 - d_r - e_r};$$
(6)

$$X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2},$$

где

$$\begin{split} A_2 &= -b_x; \ B_2 = d_r + e_r - 1 + b_r c_r + b_x c_x; \\ C_2 &= (d_x + e_x) c_r - c_x (d_r + e_r - 1). \end{split}$$

Т-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,3}$ и R_2 (рис. 5, *a*):



Рис. 4. Синтезированные СЧ (продолжение) Fig. 4. Synthesized mixed quadripoles (continued)



Рис. 5. Синтезированные СЧ (продолжение) Fig. 5. Synthesized mixed quadripoles (continued)

$$\begin{split} X_1 &= \frac{(d_r + e_r - 1 - X_3 b_r) R_2 + c_r - X_3 d_x}{R_2 b_x + X_3 b_r}; \end{split} \tag{7} \\ R_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \\ \text{где} \\ A_2 &= (d_r + e_r - 1) b_r + b_x (d_x + e_x); \end{split}$$

$$B_{2} = (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})X_{3}^{2} + [2b_{x} + b_{r}e_{x} - b_{x}e_{r}]X_{3} + + 1 - d_{r} - e_{r} + b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x};$$

$$C_{2} = (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})X_{3}^{2} + (d_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r})X_{3} - c_{r}.$$

$$X_{1} = \frac{(d_{r} + e_{r} - 1 - X_{3}b_{r})R_{2} + c_{r} - X_{3}d_{x}}{R_{2}b_{x} + X_{3}b_{r}};$$

$$X_{3} = \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}},$$
(8)

где

$$\begin{split} A_{3} &= (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})R_{2} + b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x}; \\ B_{3} &= d_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r} + R_{2}(2b_{x} + b_{r}e_{x} - b_{x}e_{r}); \\ C_{3} &= [(d_{r} + e_{r} - 1)b_{r} + b_{x}(d_{x} + e_{x})]R_{2}^{2} + \\ &+ (b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} + 1 - d_{r} - e_{r})R_{2} - c_{r}. \\ R_{2} &= \frac{(d_{x} + X_{1}b_{r})X_{3} - c_{r}}{d_{r} + e_{r} - 1 - b_{x}(X_{1} + X_{3})}; \\ X_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$
(9)

где

$$\begin{split} &A_{3} = b_{x}d_{r} - b_{x}d_{r} - X_{1}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}); \\ &B_{3} = [b_{x}(2d_{r} + e_{r} - 2) - b_{r}(2d_{x} + e_{x})]X_{1} + \\ &+ d_{r} - d_{r}^{2} - d_{x}^{2} + b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} - d_{r}e_{r} - d_{x}e_{x}; \\ &C_{3} = (d_{r} + e_{r} - 1 + b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x})X_{1} - b_{x}X_{1}^{2} + \\ &+ (d_{x} + e_{x})c_{r} - c_{x}(d_{r} + e_{r} - 1). \end{split}$$

Т-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,2}$ и R_3 (рис. 5, *б*):



Рис. 6. Синтезированные СЧ (продолжение) Fig. 6. Synthesized mixed quadripoles (continued)

$$\begin{split} X_1 &= \frac{R_3 d_r + c_r - X_2 (d_x + e_x + R_3 b_x)}{R_3 b_x + X_2 b_r}; \end{split} \tag{10} \\ X_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{2} &= (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})R_{3} + (d_{r} + e_{r} - 1)b_{r} + b_{x}(d_{x} + e_{x}); \\ B_{2} &= d_{x} + e_{x} - R_{3}(b_{r}e_{x} - b_{x}e_{r}) + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r}; \\ C_{2} &= (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})R_{3}^{2} + (b_{r}c_{r} - d_{r} + b_{x}c_{x})R_{3} - c_{r}. \\ X_{1} &= \frac{R_{3}d_{r} + c_{r} - X_{2}(d_{x} + e_{x} + R_{3}b_{x})}{R_{3}b_{x} + X_{2}b_{r}}; \end{split}$$
(11)

$$R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где

$$\begin{split} A_{3} &= b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x}; \\ B_{3} &= (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})X_{2}^{2} + (b_{x}e_{r} - b_{r}e_{x})X_{2} - d_{r} + b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x}; \\ C_{3} &= [(d_{r} + e_{r} - 1)b_{r} + b_{x}(d_{x} + e_{x})]X_{2}^{2} + \\ &+ (d_{x} + e_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r})X_{2} - c_{r}. \\ X_{2} &= \frac{(d_{r} - X_{1}b_{x})R_{3} + c_{r}}{d_{x} + e_{x} + R_{3}b_{x} + X_{1}b_{r}}; \\ R_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$
(12)

где

$$\begin{split} A_{3} &= b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x}; \\ B_{3} &= d_{r}^{2} - d_{r} + d_{x}^{2} + \\ &+ [(2d_{x} + e_{x})b_{r} - b_{x}(2d_{r} + e_{r})]X_{1} + X_{1}^{2}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}) + \\ &+ b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} + d_{r}e_{r} + d_{x}e_{x}; \\ C_{3} &= (d_{r} + e_{r} - 1)c_{r} + c_{x}(d_{x} + e_{x}) + \\ &+ (b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r} - d_{x} - e_{x})X_{1} - b_{r}X_{1}^{2}. \end{split}$$

Т-образное соединение трех сопротивлений $X_{2,3}$ и R_1 (рис. 5, *в*):

$$R_{1} = \frac{X_{3}d_{\chi} + X_{2}(d_{\chi} + e_{\chi} + X_{3}b_{r}) - c_{r}}{b_{\chi}(X_{2} + X_{3}) + 1};$$
(13)
$$X_{2} = \frac{-B_{2} \pm \sqrt{B_{2}^{2} - 4A_{2}C_{2}}}{2A_{2}},$$

где

$$\begin{split} A_{2} &= (b_{r}^{2} - b_{x}^{2})X_{3} + (d_{r} + e_{r} - 1)b_{x} + b_{r}(d_{x} + e_{x}); \\ B_{2} &= (b_{r}^{2} - b_{x}^{2})X_{3}^{2} + [(2d_{r} + e_{r} - 2)b_{x} + b_{r}(2d_{x} + e_{x})]X_{3} + \\ &+ d_{r} + e_{r} - 1 - b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x}; \\ C_{2} &= (b_{r}d_{x} + b_{x}d_{r})X_{3}^{2} + (d_{r} - b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x})X_{3} + c_{x}. \\ R_{1} &= \frac{X_{3}d_{x} + X_{2}(d_{x} + e_{x} + X_{3}b_{r}) - c_{r}}{b_{x}(X_{2} + X_{3}) + 1}; \end{split}$$
(14)
$$X_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{3} &= b_{r}d_{x} + b_{x}d_{r} + (b_{r}^{2} - b_{x}^{2})X_{2}^{2}; \\ B_{3} &= (b_{r}^{2} - b_{x}^{2})X_{2}^{2} + d_{r} - b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} + \\ &+ X_{2}[(2d_{r} + e_{r} - 2)b_{x} + b_{r}(2d_{x} + e_{x})]; \\ C_{3} &= c_{x} + [(d_{r} + e_{r} - 1)b_{x} + b_{r}(d_{x} + e_{x})]X_{2}^{2} + \\ &+ (d_{r} + e_{r} - 1 - b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x})X_{2}. \\ X_{2} &= \frac{c_{r} - R_{1} - X_{3}(d_{x} + R_{1}b_{x})}{d_{x} + e_{x} + R_{1}b_{x} + X_{3}b_{r}}; \end{split}$$
(15)
$$X_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{3} &= b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x} + (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})R_{1}; \\ B_{3} &= d_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r} + d_{r}e_{x} - d_{x}e_{r} + \\ &+ (2b_{x} + b_{r}e_{x} - b_{x}e_{r})R_{1}; \\ C_{3} &= (d_{r} + e_{r} - 1)c_{r} + c_{x}(d_{x} + e_{x}) - R_{1}^{2}b_{r} + \\ &+ (b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} - d_{r} - e_{r} + 1)R_{1}. \end{split}$$

П-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,3}$ и R_2 (рис. 6, *a*):

$$\begin{split} X_1 &= \frac{(c_r - X_3 d_x) R_2 - X_3 c_x}{(d_r + e_r - 1 + R_2 b_r) X_3 + c_x}; \end{split} \tag{16} \\ R_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{2} &= (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})X_{3}^{2} + (d_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r})X_{3} - c_{r}; \\ B_{2} &= (b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} - d_{r} + d_{r}e_{r} + d_{x}e_{x})X_{3}^{2} + \\ &+ (c_{x}e_{r} - c_{r}e_{x})X_{3} + (c_{x} + X_{3}d_{r})^{2} + (c_{r} - X_{3}d_{x})^{2}; \\ C_{2} &= [(d_{r} + e_{r} - 1)c_{r} + c_{x}(d_{x} + e_{x})]X_{3}^{2}. \\ X_{1} &= \frac{(c_{r} - X_{3}d_{x})R_{2} - X_{3}c_{x}}{(d_{r} + e_{r} - 1 + R_{2}b_{r})X_{3} + c_{x}}; \end{split}$$
(17)

2024. T. 27, Nº 3. C. 47-60 2024, vol. 27, no. 3, pp. 47-60 Физика волновых процессов и радиотехнические системы Physics of Wave Processes and Radio Systems

$$X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где

$$\begin{split} &A_{3}=(d_{r}^{2}+d_{x}^{2}-d_{r}+b_{r}c_{r}+b_{x}c_{x}+d_{r}e_{r}+d_{x}e_{x})R_{2}+\\ &+(d_{r}+e_{r}-1)c_{r}+c_{x}(d_{x}+e_{x})+R_{2}^{2}(b_{r}d_{r}+b_{x}d_{x});\\ &B_{3}=(d_{x}+b_{r}c_{x}-b_{x}c_{r})R_{2}^{2}-\\ &-R_{2}[(2d_{x}+e_{x})c_{r}-c_{x}(2d_{r}+e_{r})];\\ &C_{3}=R_{2}(c_{r}^{2}+c_{x}^{2})-R_{2}^{2}c_{r}.\\ &R_{2}=\frac{(1-d_{r}-e_{r})X_{1}X_{3}-c_{x}(X_{1}+X_{3})}{(d_{x}+X_{1}b_{r})X_{3}-c_{r}}; \end{split}$$
(18
$$&X_{3}=\frac{-B_{3}\pm\sqrt{B_{3}^{2}-4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{3} &= c_{x}d_{r} - c_{r}d_{x} - b_{x}e_{r}X_{1}^{2} + [(d_{x} + X_{1}b_{r})(d_{x} + e_{x}) + \\ &+ d_{r}e_{r} + (d_{r} - 1)(d_{r} - X_{1}b_{x}) - b_{r}c_{r} - b_{x}c_{x}]X_{1}; \\ B_{3} &= (X_{1} - c_{x})^{2} + c_{r}^{2} - X_{1}^{2}(d_{r} + e_{r} + b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x}) - \\ &- X_{1}[(2d_{x} + e_{x})c_{r} - c_{x}(2d_{r} + e_{r})]; \\ C_{3} &= X_{1}(c_{r}^{2} + c_{x}^{2}) - X_{1}^{2}c_{x}. \end{split}$$

П-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,2}$ и R_3 (рис. 6, б):

$$X_{1} = \frac{(c_{r} - X_{2}d_{x})R_{3} - X_{2}c_{x}}{(d_{x} + e_{x} + X_{2}b_{r})R_{3} + c_{x} - X_{2}};$$

$$X_{2} = \frac{-B_{2} \pm \sqrt{B_{2}^{2} - 4A_{2}C_{2}}}{2A_{2}},$$
rge
(19)

$$\begin{split} A_{2} &= (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})R_{3}^{2} - c_{r} + R_{3}(b_{r}c_{r} - d_{r} + b_{x}c_{x}); \\ B_{2} &= (d_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r} + \\ &+ d_{r}e_{x} - d_{x}e_{r})R_{3}^{2} + (c_{r}e_{x} - c_{x}e_{r})R_{3}; \\ C_{2} &= R_{3}(c_{r}^{2} + c_{x}^{2}) + R_{3}^{2}[(d_{r} + e_{r} - 1)c_{r} + c_{x}(d_{x} + e_{x})]. \\ X_{1} &= \frac{(c_{r} - X_{2}d_{x})R_{3} - X_{2}c_{x}}{(d_{x} + e_{x} + X_{2}b_{r})R_{3} + c_{x} - X_{2}}; \\ R_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \\ r \mu e \\ A_{3} &= (d_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r} + d_{r}e_{x} - d_{x}e_{r})X_{2} + \\ &+ (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})X_{2}^{2} + c_{r}(d_{r} + e_{r} - 1) + c_{x}(d_{x} + e_{x}); \\ B_{3} &= X_{2}(c_{r}e_{x} - c_{x}e_{r}) + c_{r}^{2} + c_{x}^{2} + X_{2}^{2}(b_{r}c_{r} - d_{r} + b_{x}c_{x}); \\ C_{3} &= -X_{2}^{2}c_{r}. \\ X_{2} &= \frac{[c_{r} - X_{1}(d_{x} + e_{x})]R_{3} - X_{1}c_{x}}{(d_{x} + X_{1}b_{r})R_{3} + c_{x} - X_{1}}; \end{split}$$
(20)

$$R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где

$$\begin{split} A_3 &= c_r d_r + c_x d_x + X_1^2 [(d_r + e_r - 1)b_r + b_x (d_x + e_x)] - \\ &- X_1 (d_x - b_r c_x + b_x c_r + d_r e_x - d_x e_r); \\ B_3 &= X_1^2 (b_r c_r + b_x c_x + 1 - d_r - e_r) + c_r^2 + c_x^2 - \\ &- X_1 (2c_x + c_r e_x - c_x e_r); \\ C_3 &= -X_1^2 c_r. \end{split}$$

П-образное соединение трех сопротивлений *R*₁ 8) и *X*_{2,3} (рис. 6, *в*):

$$R_{1} = \frac{(c_{x} + X_{3}d_{r})X_{2} + X_{3}c_{x}}{c_{r} - X_{3}(d_{x} + e_{x} + X_{2}b_{r})};$$

$$X_{2} = \frac{-B_{2} \pm \sqrt{B_{2}^{2} - 4A_{2}C_{2}}}{2A_{2}},$$
rge
$$L_{2} = \frac{(L_{2} + L_{2})X_{2}^{2}}{2A_{2}},$$
(22)

$$\begin{split} &A_{2} = (b_{x}d_{r} - b_{r}d_{x})X_{3}^{2} + (d_{r} + b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x})X_{3} + c_{x}; \\ &B_{2} = (b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x} + d_{r} - d_{r}e_{r} - d_{x}e_{x})X_{3}^{2} + \\ &+ (2c_{x} + c_{r}e_{x} - c_{x}e_{r})X_{3} - (c_{x} + X_{3}d_{r})^{2} - (c_{r} - X_{3}d_{x})^{2}; \\ &C_{2} = X_{3}^{2}[(d_{x} + e_{x})c_{r} - c_{x}(d_{r} + e_{r} - 1)] - X_{3}(c_{r}^{2} + c_{x}^{2}). \\ &R_{1} = \frac{(c_{x} + X_{3}d_{r})X_{2} + X_{3}c_{x}}{c_{r} - X_{3}(d_{x} + e_{x} + X_{2}b_{r})}; \\ &X_{3} = \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \\ \\ \text{гдe} \end{split}$$

$$\begin{split} A_{3} &= [(a_{r} + R_{1}b_{r})(a_{r} + e_{r} - 1) + (a_{x} + R_{1}b_{x})(a_{x} + e_{x}) + \\ &+ b_{r}c_{r} + b_{x}c_{x}]R_{1} + c_{r}d_{r} + c_{x}d_{x}; \\ B_{3} &= R_{1}^{2}(d_{x} + e_{x} + b_{r}c_{x} - b_{x}c_{r}) - \\ &- R_{1}[(2d_{x} + e_{x})c_{r} - c_{x}(2d_{r} + e_{r})]; \\ C_{3} &= R_{1}(c_{r}^{2} + c_{x}^{2}) - R_{1}^{2}c_{r}. \end{split}$$

Если синтезируется радиоустройство с неодинаковыми каскадами [11], а в качестве СЧ используется последовательное соединение сопротивлений R и X (рис. 3, a), то зависимости этих сопротивлений от частоты определяются следующим образом:

$$R = -\frac{C_d b_r + b_x D_c}{b_r^2 + b_x^2}; \ X = \frac{C_d b_x - b_r D_c}{b_r^2 + b_x^2},$$
(25)

где

 $C_d = c_r - c_{1r} - d_r + d_{1r}; \quad D_c = c_x - c_{1x} - d_x + d_{1x}.$

Два параллельно соединенных сопротивления *R* и *X* (рис. 3, *б*):

$$R = -\frac{c_{2r}^2 + c_{2x}^2}{C_d c_{2r} + c_{2x} D_c}; \quad X = \frac{c_{2r}^2 + c_{2x}^2}{D_c c_{2r} - c_{2x} C_d}.$$
 (26)

Г-образное соединение двух сопротивлений R и X (рис. 3, e):

$$R = \frac{c_{2r} - Xd_{1x}}{Xb_x - C_d}; \ X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \tag{27}$$

где

$$B_{2} = d_{1r}C_{d} + d_{1x}D_{c} - b_{r}c_{2r} - b_{x}c_{2x};$$

$$A_{2} = b_{r}d_{1x} - b_{x}d_{1r}; \quad C_{2} = C_{d}c_{2x} - c_{2r}D_{c}.$$

Г-образное соединение двух сопротивлений *X* и *R* (рис. 4, *a*):

$$R = \frac{XD_c - c_{2r}}{d_{1r} - Xb_x}; \ X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2},$$
(28)

где

$$\begin{split} B_2 &= b_r c_{2r} + b_x c_{2x} - C_d d_{1r} - D_c d_{1x}; \\ A_2 &= b_x C_d - b_r D_c; \ C_2 &= c_{2r} d_{1x} - c_{2x} d_{1r}. \end{split}$$

Обратное Г-образное соединение двух сопротивлений *R* и *X* (рис. 4, *б*):

$$R = \frac{c_{2r} - XD_c}{d_r + Xb_x}; \ X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2},$$
(29)

где

$$\begin{split} B_2 &= -(b_r c_{2r} + b_x c_{2x} + C_d d_r + D_c d_x); \\ A_2 &= b_r D_c - b_x C_d; \ C_2 &= c_{2r} d_x - c_{2x} d_r. \end{split}$$

Обратное Г-образное соединение двух сопротивлений X и R (рис. 4, в):

$$R = \frac{c_{2r} + Xd_x}{Xb_x - C_d}; \ X = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \tag{30}$$

где

$$B_{2} = b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + C_{d}d_{r} + D_{c}d_{x};$$

$$A_{2} = b_{r}d_{x} - b_{x}d_{r}; \quad C_{2} = c_{2r}D_{c} - c_{2x}C_{d}.$$

Т-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,3}$ и R_2 (рис. 5, *a*):

$$\begin{split} X_1 &= \frac{R_2 C_d + c_{2r} - X_3 (d_{1x} + R_2 b_x)}{R_2 b_x - d_x + X_3 b_r} \,; \eqno(31) \\ R_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2} \,, \end{split}$$

где

$$\begin{split} B_{2} &= b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + (c_{1r} - c_{r} - d_{1r})d_{r} - \\ &- d_{x}(c_{x} - c_{1x} + d_{1x}) + (d_{x} - b_{r}X_{3})^{2} + (d_{r} + b_{x}X_{3})^{2} + \\ &+ X_{3}[(c_{1r} - c_{r})b_{x} + b_{r}(c_{x} - c_{1x})]; \\ A_{2} &= b_{r}C_{d} + b_{x}D_{c}; \\ C_{2} &= (b_{r}d_{1r} + b_{x}d_{1x})X_{3}^{2} + \\ &+ (b_{r}c_{2x} - b_{x}c_{2r} + d_{r}d_{1x} - d_{x}d_{1r})X_{3} - c_{2r}d_{r} - c_{2x}d_{x}. \\ X_{1} &= \frac{R_{2}C_{d} + c_{2r} - X_{3}(d_{1x} + R_{2}b_{x})}{R_{2}b_{x} - d_{x} + X_{3}b_{r}}; \end{split}$$
(32)

$$\begin{split} B_{3} &= [c_{2x} - R_{2}(c_{1x} - c_{x} + 2d_{x})]b_{r} - \\ &- b_{x}[c_{2r} - R_{2}(c_{1r} - c_{r} + 2d_{r})] + d_{r}d_{1x} - d_{x}d_{1r}; \\ A_{3} &= R_{2}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}) + b_{r}d_{1r} + b_{x}d_{1x}; \\ C_{3} &= [C_{0} - (d_{x} - R_{2}b_{x})D_{c}]R_{2} - (c_{2r}d_{r} + c_{2x}d_{x}); \\ C_{0} &= (b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + (d_{r} - R_{2}b_{r})C_{d}. \\ R_{2} &= \frac{c_{2r} + X_{1}d_{x} - X_{3}(d_{1x} + X_{1}b_{r})}{(X_{1} + X_{3})b_{x} - C_{d}}; \\ X_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$
(33)

где

$$\begin{split} &A_{3} = X_{1}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}) + b_{r}d_{1x} - b_{x}d_{1r}; \\ &B_{3} = X_{1}[(c_{x} - c_{1x})b_{r} - b_{x}(c_{r} - c_{1r}) - \\ &- 2(b_{r}d_{x} - b_{x}d_{r})] - b_{r}c_{2r} - b_{x}c_{2x} + \\ &+ (c_{r} - c_{1r} - d_{r})d_{1r} - d_{1x}(c_{1x} - c_{x} + d_{x})] + \\ &+ (d_{1x} + b_{r}X_{1})^{2} + (d_{1r} - b_{x}X_{1})^{2}; \\ &C_{3} = C_{d}(c_{2x} - X_{1}d_{r}) - X_{1}(b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x}) - \\ &- X_{1}^{2}(b_{r}d_{x} - b_{x}d_{r}) + (c_{2r} + X_{1}d_{x})D_{c}. \end{split}$$

Т-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,2}$ и R_3 (рис. 5, 6):

$$\begin{split} X_1 &= \frac{c_{2r} + R_3 d_{1r} - X_2 (D_c + R_3 b_x)}{R_3 b_x - d_x + X_2 b_r}; \end{split} \tag{34} \\ X_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \end{split}$$

где

$$A_2 = R_3(b_r^2 + b_x^2) + D_c b_x + b_r C_d;$$

Физика волновых процессов и радиотехнические системы Physics of Wave Processes and Radio Systems

$$\begin{split} B_2 &= (c_x - c_{1x} + d_{1x})d_r - d_x(c_r - c_{1r} + d_{1r}) + \\ &+ b_r c_{2x} - b_x c_{2r} - R_3[(c_x - c_{1x})b_r - b_x(c_r - c_{1r})]; \\ C_2 &= (b_r d_{1r} + b_x d_{1x})R_3^2 + \\ &+ (b_r c_{2r} + b_x c_{2x} - d_r d_{1r} - d_x d_{1x})R_3 - c_{2r} d_r - c_{2x} d_x. \\ X_1 &= \frac{c_{2r} + R_3 d_{1r} - X_2 (D_c + R_3 b_x)}{R_3 b_x - d_x + X_2 b_r}; \end{split}$$
(35)
$$R_3 &= \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3 C_3}}{2A_3}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{3} &= b_{r}d_{1r} + b_{x}d_{1x} ;\\ B_{3} &= (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})X_{2}^{2} + [(c_{1x} - c_{x})b_{r} + b_{x}(c_{r} - c_{1r})]X_{2} + \\ &+ b_{r}c_{2x} - b_{x}c_{2r} - d_{r}d_{1r} - d_{x}d_{1x} ;\\ C_{3} &= (C_{d}b_{r} + b_{x}D_{c})X_{2}^{2} + (c_{x} - c_{1x} + d_{1x})d_{r} - \\ &- d_{x}(c_{r} - c_{1r} + d_{1r}) + b_{r}c_{2x} - b_{x}c_{2r}]X_{2} - c_{2r}d_{r} - c_{2x}d_{x} .\\ X_{2} &= \frac{(d_{x} - R_{3}b_{x})X_{1} + c_{2r} + R_{3}d_{1r}}{D_{c} + R_{3}b_{x} + X_{1}b_{r}} ; \end{split}$$
(36)
$$R_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}} , \end{split}$$

где

$$\begin{split} A_{3} &= b_{r}d_{1r} + b_{x}d_{1x}; \\ B_{3} &= (c_{r} - c_{1r} - d_{r})d_{1r} - d_{1x}(c_{1x} - c_{x} + d_{x}) + \\ &+ b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + (d_{1x} + b_{r}X_{1})^{2} + (d_{1r} - b_{x}X_{1})^{2} + \\ &+ X_{1}[(c_{x} - c_{1x})b_{r} - b_{x}(c_{r} - c_{1r})]; \\ C_{3} &= C_{d}c_{2r} + c_{2x}D_{c} - (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})X_{1}^{2} + \\ &+ [d_{x}(c_{r} - c_{1r} + d_{1r}) - d_{r}(c_{x} - c_{1x} + d_{1x}) + \\ &+ b_{r}c_{2x} - b_{x}c_{2r}]X_{1}. \end{split}$$

Т-образное соединение трех сопротивлений $X_{2,3}$ и R_1 (рис. 5, *в*):

$$\begin{split} R_1 &= \frac{c_{2r} - X_3 d_{1x} - X_2 (D_c + X_3 b_r)}{(X_2 + X_3) b_x + d_r}; \end{split} \tag{37} \\ X_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \end{split}$$

$$\begin{split} &A_{2} = C_{d}b_{x} - b_{r}D_{c} - X_{3}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}); \\ &B_{2} = (d_{x} - X_{3}b_{r})(c_{x} - c_{1x} + d_{1x}) + \\ &+ (d_{r} + X_{3}b_{x})(c_{r} - c_{1r} + d_{1r}) + b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} - \\ &- X_{3}(b_{r}d_{1x} - b_{x}d_{1r}) - (d_{r} + b_{x}X_{3})^{2} - (d_{x} - b_{r}X_{3})^{2}; \\ &C_{2} = (b_{x}d_{1r} - b_{r}d_{1x})X_{3}^{2} + (b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + \\ &+ d_{r}d_{1r} + d_{x}d_{1x})X_{3} - c_{2r}d_{x} + c_{2x}d_{r}. \\ &R_{1} = \frac{c_{2r} - X_{3}d_{1x} - X_{2}(D_{c} + X_{3}b_{r})}{(X_{2} + X_{3})b_{x} + d_{r}}; \end{split}$$
(38)

$$X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3}$$

где

$$\begin{split} B_{3} &= b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + d_{r}d_{1r} + d_{x}d_{1x} - (b_{r}^{2} + b_{x}^{2})X_{2}^{2} + \\ &+ [2(b_{r}d_{x} - b_{x}d_{r}) + b_{x}(c_{r} - c_{1r} + 2d_{1r}) - \\ &- b_{r}(c_{x} - c_{1x} + 2d_{1x})]X_{2}; \\ C_{3} &= [C_{0} + (d_{x} - X_{2}b_{r})(c_{x} - c_{1x} + d_{1x})]X_{2} + \\ &+ (b_{r}d_{x} - b_{x}d_{r})X_{2}^{2} - c_{2r}d_{x} + c_{2x}d_{r}; \\ A_{3} &= b_{x}d_{1r} - b_{r}d_{1x} - X_{2}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}); \\ C_{0} &= b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} - d_{r}^{2} - d_{x}^{2} + \\ &+ (d_{r} + X_{2}b_{x})(c_{r} - c_{1r} + d_{1r}). \\ X_{2} &= \frac{c_{2r} - R_{1}d_{r} - X_{3}(d_{1x} + R_{1}b_{x})}{D_{c} + R_{1}b_{x} + X_{3}b_{r}}; \end{split}$$
(39)
$$X_{3} &= \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \\ r_{\rm T}pe \end{split}$$

,

$$\begin{split} A_{3} &= R_{1}(b_{r}^{2} + b_{x}^{2}) + b_{r}d_{1r} + b_{x}d_{1x}; \\ B_{3} &= (d_{1x} + R_{1}b_{x})(c_{1r} - c_{r} + d_{r}) - R_{1}(b_{r}d_{x} - b_{x}d_{r}) + \\ &+ b_{r}c_{2x} - b_{x}c_{2r} - (d_{1r} + R_{1}b_{r})(c_{1x} - c_{x} + d_{x}); \\ C_{3} &= R_{1}(b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x}) + (c_{2r} - R_{1}d_{r})C_{d} + \\ &+ (c_{2x} - R_{1}d_{x})D_{c} - (b_{r}d_{r} + b_{x}d_{x})R_{1}^{2}. \end{split}$$

П-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,3}$ и R_2 (рис. 6, *a*):

$$\begin{split} X_1 &= \frac{(c_{2x} + R_2 d_{1x}) X_3 - R_2 c_{2r}}{R_2 d_x - c_{2x} - (C_d + R_2 b_r) X_3} \,; \eqno(40) \\ R_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2} \,, \end{split}$$

где

$$\begin{split} &A_{3}=(b_{r}c_{2x}-b_{x}c_{2r}+d_{r}d_{1x}-d_{x}d_{1r})X_{3}-\\ &-c_{2r}d_{r}-c_{2x}d_{x}+(b_{r}d_{1r}+b_{x}d_{1x})X_{3}^{2};\\ &B_{2}=(c_{2x}+X_{3}d_{1r})^{2}+(c_{2r}-X_{3}d_{1x})^{2}+\\ &+X_{3}[(c_{r}-c_{1r})c_{2x}-c_{2r}(c_{x}-c_{1x})]+X_{3}^{2}[b_{r}c_{2r}+b_{x}c_{2x}+\\ &+(c_{r}-c_{1r}-d_{r})d_{1r}-d_{1x}(c_{1x}-c_{x}+d_{x})];\\ &C_{3}=(c_{2r}C_{d}+c_{2x}D_{c})X_{3}^{2}.\\ &X_{1}=\frac{(c_{2x}+R_{2}d_{1x})X_{3}-R_{2}c_{2r}}{R_{2}d_{x}-c_{2x}-(C_{d}+R_{2}b_{r})X_{3}}; \end{split} \tag{41}\\ &X_{3}=\frac{-B_{3}\pm\sqrt{B_{3}^{2}-4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}\,, \end{split}$$

де

$$A_3 = (c_{2x} + R_2 d_{1x}) D_c + C_d (c_{2r} + R_2 d_{1r}) +$$

$$\begin{split} &+R_{2}(b_{r}c_{2r}+b_{x}c_{2x})+(b_{r}d_{1r}+b_{x}d_{1x})R_{2}^{2};\\ &B_{3}=R_{2}^{2}(b_{r}c_{2x}-b_{x}c_{2r}+d_{r}d_{1x}-d_{x}d_{1r})+\\ &+R_{2}[2(c_{2x}d_{1r}-c_{2r}d_{1x})+\\ &+c_{2x}(c_{r}-c_{1r})-c_{2r}(c_{x}-c_{1x})];\\ &C_{3}=(c_{2r}^{2}+c_{2x}^{2})R_{2}-R_{2}^{2}(c_{2r}d_{r}+c_{2x}d_{x}).\\ &R_{2}=\frac{c_{2x}(X_{1}+X_{3})+X_{1}X_{3}C_{d}}{c_{2r}+X_{1}d_{x}-X_{3}(d_{1x}+X_{1}b_{r})};\\ &X_{3}=\frac{-B_{3}\pm\sqrt{B_{3}^{2}-4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$

$$\begin{split} &A_{3} = [(d_{1x} + X_{1}b_{r})D_{c} + (d_{1r} - X_{1}b_{x})C_{d} - \\ &- b_{x}c_{2x} - b_{r}c_{2r}]X_{1} + c_{2x}d_{1r} - c_{2r}d_{1x}; \\ &B_{3} = (c_{2r} + X_{1}d_{x})^{2} + (c_{2x} - X_{1}d_{r})^{2} + \\ &+ [B_{0} + (c_{2x} - X_{1}d_{r})(c_{r} - c_{1r} + d_{1r}) - \\ &- (c_{2r} + X_{1}d_{x})(c_{x} - c_{1x} + d_{1x})]X_{1} - \\ &- X_{1}^{2}(b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x}); \\ &B_{0} = c_{2x}d_{1r} - c_{2r}d_{1x}; \\ &C_{3} = (c_{2r}d_{x} - c_{2x}d_{r})X_{1}^{2} + (c_{2r}^{2} + c_{2x}^{2})X_{1}. \end{split}$$

П-образное соединение трех сопротивлений $X_{1,2}$ и R_3 (рис. 6, б):

$$\begin{split} X_1 &= \frac{(c_{2r} - X_2 d_{1x}) R_3 - X_2 c_{2x}}{(D_c + X_2 b_r) R_3 + c_{2x} - X_2 d_r} ; \qquad (43) \\ X_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2} , \end{split}$$

где

 $+ c_{2r}d_{1r} + c_{2x}d_{1x};$

$$\begin{split} &A_2 = (b_r c_{2r} + b_x c_{2x} - d_r d_{1r} - d_x d_{1x}) R_3 - \\ &- c_{2r} d_r - c_{2x} d_x + (b_r d_{1r} + b_x d_{1x}) R_3^2; \\ &B_2 = R_3 [(c_x - c_{1x}) c_{2r} - c_{2x} (c_r - c_{1r})] + \\ &+ R_3^2 [b_r c_{2x} - b_x c_{2r} + (c_{1r} - c_r + d_r) d_{1x} - \\ &- d_{1r} (c_{1x} - c_x + d_x)]; \\ &C_2 = (c_{2r} C_d + c_{2x} D_c) R_3^2 + (c_{2r}^2 + c_{2x}^2) R_3. \\ &X_1 = \frac{(c_{2r} - X_2 d_{1x}) R_3 - X_2 c_{2x}}{(D_c + X_2 b_r) R_3 + c_{2x} - X_2 d_r}; \\ &R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3 C_3}}{2A_3}, \\ \\ &\text{где} \\ &A_3 = (c_{2x} + X_2 d_{1r}) (c_x - c_{1x} - d_x) + \\ &+ (c_{2r} - X_2 d_{1x}) (c_{1r} - c_r + d_r) + \\ &+ X_2 (b_r c_{2x} - b_x c_{2r}) + X_2^2 (b_r d_{1r} + b_x d_{1x}) + \end{split}$$

$$\begin{split} B_3 &= X_2^2 (b_r c_{2r} + b_x c_{2x} - d_r d_{1r} - d_x d_{1x}) + c_{2r}^2 + c_{2x}^2 - \\ &- X_2 [c_{2x} (c_r - c_{1r}) - c_{2r} (c_x - c_{1x})]; \\ C_3 &= -X_2^2 (c_{2r} d_r + c_{2x} d_x). \\ X_2 &= \frac{(c_{2r} - X_1 D_c) R_3 - X_1 c_{2x}}{c_{2x} + R_3 d_{1x} - X_1 (d_r - R_3 b_r)}; \\ R_3 &= \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3 C_3}}{2A_3}, \\ \text{где} \end{split}$$

$$(45)$$

$$\begin{split} A_{3} &= [b_{r}c_{2x} - b_{x}c_{2r} - (d_{1r} - X_{1}b_{x})D_{c} + \\ &+ (d_{1x} + X_{1}b_{r})C_{d}]X_{1} + c_{2r}d_{1r} + c_{2x}d_{1x}; \\ B_{3} &= X_{1}[(c_{r} - c_{1r} - 2d_{r})c_{2x} - c_{2r}(c_{x} + c_{1x} - 2d_{1x})] + \\ &+ c_{2r}^{2} + c_{2x}^{2} + X_{1}^{2}(b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} - C_{d}d_{r} - d_{x}D_{c}); \\ C_{3} &= -(c_{2r}d_{r} + c_{2x}d_{x})X_{1}^{2}. \\ \Pi \text{-образное} \quad \text{соединение} \quad \text{трех} \quad \text{сопротивлени} \end{split}$$

П-образное соединение трех сопротивлений $X_{2,3}$ и R_1 (рис. 6, *в*):

$$\begin{split} R_1 &= \frac{c_{2x}(X_2 + X_3) + X_2 X_3 d_{1r}}{c_{2r} + X_2 d_x - (D_c + X_2 b_r) X_3} ; \qquad (46) \\ X_2 &= \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2} , \\ \text{где} \end{split}$$

$$\begin{split} &A_{2} = (b_{r}d_{1x} - b_{x}d_{1r})X_{3}^{2} - (b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x} + \\ &+ d_{r}d_{1r} + d_{x}d_{1x})X_{3} + c_{2r}d_{x} - c_{2x}d_{r}; \\ &B_{2} = B_{0}X_{3} + (c_{2r} - X_{3}d_{1x})^{2} + (c_{2x} + X_{3}d_{1r})^{2} - \\ &- X_{3}^{2}(b_{r}c_{2r} + b_{x}c_{2x}); \\ &B_{0} = (c_{2r} - X_{3}d_{1x})(c_{1x} - c_{x} + d_{x}) - \\ &- (c_{2x} + X_{3}d_{1r})(c_{1r} - c_{r} + d_{r}) + c_{2r}d_{x} - c_{2x}d_{r}; \\ &C_{2} = (c_{2x}C_{d} - c_{2r}D_{c})X_{3}^{2} + (c_{2r}^{2} + c_{2x}^{2})X_{3}. \\ &R_{1} = \frac{c_{2x}(X_{2} + X_{3}) + X_{2}X_{3}d_{1r}}{c_{2r} + X_{2}d_{x} - (D_{c} + X_{2}b_{r})X_{3}}; \end{split}$$
(47)

$$&X_{3} = \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A_{3}}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} &A_3 = (X_2d_{1x} - c_{2r})(c_x - c_{1x} - d_x) - \\ &- (c_{2x} + X_2d_{1r})(c_{1r} - c_r + d_r) + \\ &+ X_2^2(b_rd_{1x} - b_xd_{1r}) - c_{2r}d_{1x} + c_{2x}d_{1r} + \\ &+ X_2(d_{1r}^2 + d_{1x}^2 - b_rc_{2r} - b_xc_{2x}); \\ &B_3 = c_{2r}^2 + c_{2x}^2 - X_2^2(b_rc_{2r} + b_xc_{2x} + d_rd_{1r} + d_xd_{1x}) + \\ &+ X_2[c_{2x}(C_d - d_r + d_{1r}) - c_{2r}(D_c - d_x + d_{1x})]; \\ &C_3 = (c_{2r}d_x - c_{2x}d_r)X_2^2 + (c_{2r}^2 + c_{2x}^2)X_2. \end{split}$$

2024. T. 27, Nº 3. C. 47–60 2024, vol. 27, no. 3, pp. 47–60



Рис. 7. Принципиальная схема однокаскадного усилителя (*a*), соответствующая структурной схеме (рис. 1, *a*), при напряжении U = 34,8 B, АЧХ и ФЧХ (*b*), исследуемые в системе MicroCap Fig. 7. Schematic diagram of a single-stage amplifier (*a*), corresponding to the structural diagram (Fig. 1, *a*), at a voltage of U = 34,8 V, frequency response and phase response (*b*), studied in the MicroCap system

$$X_{2} = \frac{c_{2r}R_{1} - X_{3}(c_{2x} + R_{1}D_{c})}{(d_{1r} + R_{1}b_{r})X_{3} + c_{2x} - R_{1}d_{x}};$$
(48)
$$R_{3} = \frac{-B_{3} \pm \sqrt{B_{3}^{2} - 4A_{3}C_{3}}}{2A},$$

$$\begin{split} A_3 &= (b_r c_{2r} + b_x c_{2x} + A_0) R_1 + c_{2r} d_{1r} + c_{2x} d_{1x}; \\ A_0 &= (d_{1r} + R_1 b_r) C_d + (d_{1x} + R_1 b_x) D_c; \\ B_3 &= (c_{2x} d_{1r} - c_{2r} d_{1x} + B_0) R_1 + R_1^2 (b_r c_{2x} - b_x c_{2r}); \\ B_0 &= (c_{2x} - R_1 d_x) (c_r - c_{1r} + d_{1r}) - (c_{2r} - R_1 d_r) (c_x - c_{1x} + d_{1x}); \\ C_3 &= R_1 (c_{2r}^2 + c_{2x}^2) - R_1^2 (c_{2r} d_r + c_{2x} d_x). \end{split}$$

 $2A_3$

Оптимизация параметров двухполюсников, свободных от ограничений типа (1)-(44) (то есть находящихся в правой части полученных в данной статье выражений), производится с помощью известных численных методов [10].

2. Математическое и схемотехническое моделирование

На рис. 7–13 для примера показаны принципиальные и эквивалентные схемы однокаскадного и двухкаскадного усилителей с одинаковыми и неодинаковыми каскадами, соответствующие исследуемой структурной схеме с параллельной по напряжению связью, представленной на рис. 1, *a*, а также их теоретические и экспериментальные характеристики. Использован транзистор типа BFQ17PH (рис. 7, *a*, 8, 11). Схема НЧ выполнена в виде параллельно соединенных транзистора и ЦОС (П-образного соединения трех элементов



Рис. 8. Принципиальная схема двухкаскадного усилителя с одинаковыми каскадами, соответствующая структурной схеме (рис. 1, *a*), частотные характеристики (рис. 7, *б*) которого идентичны соответствующим характеристикам (рис. 7, *б*) однокаскадного усилителя (рис. 5, *a*)

Fig. 8. Schematic diagram of a two-stage amplifier with identical stages, corresponding to the structural diagram (Fig. 1, a), the frequency characteristics (Fig. 7, b) of which are identical to the corresponding characteristics (Fig. 7, b) of a single-stage amplifier (Fig. 5, a)

 $C_{78},\ R_{105},\ R_{110})$ на однокаскадной схеме (рис. 7, *a*) и $C_{78},\ R_{105},\ R_{110},\ C_{82},\ R_{123},\ R_{124}$ на двухкаскадной схеме (рис. 8). Нагрузка и сопротивление источника сигнала выполнены на элементах R_{114} и R_{117} соответственно. Схемы СЧ собраны в виде Г-образных четырехполюсников на элементах $R_{119},\ L_2$ (рис. 7), $R_{119},\ L_2,\ R_{127},\ L_4$ (рис. 8), параметры которых определялись по формулам (3).

Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырехполюсника на элементах R_{10} , C_9 , R_{13} , L_7 , R₁₁, L₉, R₉, L₅ (рис. 9). Параметры эквивалентной схемы НЭ выбраны из условия совпадения выходного сопротивления НЧ с выходным сопротивлением НЧ с использованием реального транзистора [4]. Схема НЧ реализована в виде параллельно соединенных эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трех элементов C₈, R₁₉, R₂₂. Параметры ЦОС заданы произвольно. Схема СЧ собрана на основе Г-образного соединения двух элементов R₂₄, L₁₀. Частотные характеристики принципиальных схем, показанные на рис. 7, б (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 100 Ом) и 8 (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 50 Ом), идентичны. Это соответствует выводам, сделанным на основе анализа полученных ранее [3] выражений для передаточных функций исследуемых многокаскадных структурных схем (рис. 1, а).

Таким образом, при использовании СЧ также наблюдается новое явление, состоящее в том, что



Рис. 9. Эквивалентная схема однокаскадного усилителя (рис. 5, *a*), соответствующая структурной схеме (рис. 1, *a*), исследуемая в системе OrCad

Fig. 9. Equivalent circuit of a single-stage amplifier (Fig. 5, *a*), corresponding to the structural circuit (Fig. 1, *a*), studied in the OrCad system



Рис. 10. Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) эквивалентной схемы (рис. 9), полученные в системе MathCad (a) и OrCad (б) Fig. 10. Frequency characteristics (frequency response and phase response) of the equivalent circuit (Fig. 9), obtained in the MathCad (*a*) and OrCad (*b*) systems

при определенных соотношениях между количеством каскадов и значениями сопротивлений источника сигнала и нагрузки однокаскадного радиоустройства частотные характеристики однокаскадного и многокаскадного радиоустройств оказываются идентичными или подобными [3]. Такие схемы названы эквивалентными.

Анализ также показывает, что экспериментальные (рис. 7, δ) частотные характеристики принципиальной схемы усилителя (рис. 7, a, 8) удовлетворительно совпадают с характеристиками эквивалентной схемы (рис. 9) усилителя, полученными расчетным путем (рис. 10, a) и экспериментально (рис. 10, δ).

Средняя частота эквивалентной схемы $f \approx 950$ МГц (рис. 10, *а* и б) незначительно отличается от средней частоты принципиальной схемы $f \approx 950,2$ МГц (рис. 7, б).

Значения модулей передаточной функции принципиальной и эквивалентной схем усилителя равны *m* = 100. Сопротивления РЧ, ЦОС, нагрузки и источника сигнала принципиальных и эквивалентных схем АФМ полностью совпадают.

При использовании неодинаковых каскадов возникает возможность значительно увеличить рабочую полосу частот. Например, для двухкаскадной схемы (рис. 11) произведение коэффициента усиления на полосу частот составляет примерно 2100 (рис. 12). Это почти в 7 раз больше, чем произведение коэффициента усиления на полосу частот однокаскадного усилителя или двухкаскадного усилителя с одинаковыми каскадами (рис. 7, *б*).

Основные показатели (средняя частота, полоса частот, коэффициент усиления, форма АЧХ, значения параметров) принципиальной (рис. 11, 13, *a*)

56



Рис. 11. Принципиальная схема двухкаскадного усилителя с неодинаковыми каскадами, соответствующая структурной схеме (рис. 1, *a*), частотные характеристики которого получены в системе MicroCap и изображены на рис. 13, *a* **Fig. 11.** Schematic diagram of a two-stage amplifier with unequal stages, corresponding to the structural diagram (Fig. 1, *a*), the frequency characteristics of which were obtained in the MicroCap system and are shown in Fig. 13, *a*



Рис. 12. Эквивалентная схема двухкаскадного усилителя с неодинаковыми каскадами (рис. 11), соответствующая структурной схеме (рис. 1, *a*), исследуемая в системе OrCad

Fig. 12. Equivalent circuit of a two-stage amplifier with unequal stages (Fig. 11), corresponding to the structural circuit (Fig. 1, *a*), studied in the OrCad system

и эквивалентной (рис. 12, 13, б и в) схем усилителя с неодинаковыми каскадами совпадают удовлетворительно. Формы ФЧХ этих схем отличаются, что говорит о недостаточном совпадении эквивалентной и принципиальной схем. Характеристики эквивалентных схем, полученные теоретически (рис. 13, *б*) и экспериментально (рис. 13, *в*), совпадают полностью.

В работе [12] показано, что результаты схемотехнического моделирования удовлетворительно совпадают с результатами экспериментальных исследований физических макетов радиоустройств.



Рис. 13. Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) принципиальной схемы (рис. 11), полученные в системе MicroCap (*a*), и характеристики (АЧХ и ФЧХ) эквивалентной схемы (рис. 12), полученные в системе MathCad (*b*) и OrCad (*b*) Fig. 13. Frequency characteristics (frequency response and phase response) of the basic circuit (Fig. 11), obtained in the MicroCap system (*a*), and characteristics (frequency response and phase response) of the equivalent circuit (Fig. 12), obtained in the MathCad system (*b*) and OrCad (*c*)

Заключение

Таким образом, полученные математические модели СЧ типа (1)–(24) могут быть использованы для технического проектирования усилителей с одинаковыми каскадами типа «НЧ – СЧ». Возможность изменения величины эквивалентного сопротивления источника сигнала и нагрузки путем включения произвольного количества каскадов типа «НЧ – СЧ» значительно упрощает решение многих задач радиоэлектроники [13], например задач обеспечения однонаправленности распространения сигнала и независимости процессов, происходящих в предыдущем и последующем динамических звеньях систем автоматического регулирования. Использование математических моделей (25)-(48) для синтеза неодинаковых каскадов типа «НЧ – СЧ» совместно с известными численными методами [10] приводит к значительному увеличению (в десятки и сотни раз) скорости оптимизации радиоустройств по критерию обеспечения максимально возможной рабочей полосы частот по сравнению с применением для этой цели только численных методов. На практике использовать модели СЧ (1)-(48) надо совместно с результатами работы [9].

Список литературы

- 1. Головков А.А., Волобуев А.Г. Алгоритмы синтеза и анализа активных плоско-слоистых сред отражательного и смешанного типов // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2003. Т. 6, № 2. С. 39–43.
- Головков А.А., Головков В.А. Принципы построения и основные характеристики перспективной курсо-глиссадной системы // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2022. Т. 25, N^o 1. C. 27–35. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.1.27-35
- Головков А.А., Фомин А.В. Параметрический синтез радиоустройств с заданным количеством одинаковых каскадов для вариантов включения реактивных четырехполюсников между источником сигнала и нелинейной частью // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2021. Т. 24, N^o 3. С. 46–55. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2021.24.3.46-55
- Головков А.А., Головков В.А., Фомин А.В. Параметрический синтез радиоустройств с заданным количеством неодинаковых каскадов для вариантов включения реактивных четырехполюсников между нелинейной частью и нагрузкой // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2021. Т. 24, № 3. С. 63–70. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2021.24.3.63-70
- Головков А.А., Головков В.А. Алгоритм параметрического синтеза каскадно-включенных согласующих смешанных четырехполюсников по критерию обеспечения стационарного режима генерации // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2022. Т. 25, № 1. С. 45–54. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.1.45-54
- 6. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез динамических звеньев для вариантов их включения между нелинейной частью и нагрузкой автоматических систем радиоуправления с общей обратной связью // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2022. Т. 25, № 2. С. 40–50. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.2.40-50
- Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез комплексных четырехполюсников для вариантов их включения между источником сигнала и нелинейной частью по критерию обеспечения заданных частотных характеристик усилителей с общей

обратной связью // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2022. Т. 25, N° 2. С. 51-59. DOI: https://doi. org/10.18469/1810-3189.2022.25.2.51-59

- Табаков Д.П., Морозов С.В., Клюев Д.С. Применение тонкопроволочного интегрального представления электромагнитного поля к решению задач дифракции электромагнитных волн на проводящих телах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2022. Т. 25, № 2. С. 7–14. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.2.7-14
- 9. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. 588 с.
- 10. Полак Э. Численные методы оптимизации. М.: Мир, 1974. 376 с.
- 11. Головков А.А. Параметрический синтез различных радиоустройств с заданным количеством каскадов типа «нелинейная часть – комплексный четырехполюсник» // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2023. Т. 26, № 3. С. 40–51. DOI: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2023.26.3.40-51
- 12. Разевиг В.Д. Схемотехническое моделирование с помощью МісгоСар-7. М.: Горячая линия Телеком, 2003. 268 с.
- 13. Справочник по радиоэлектронике: в 3 т. / под ред. А.А. Куликовского. М.: Энергия, 1970. Т. 3. 413 с.

Информация об авторе

Головков Александр Афанасьевич, доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель РФ, профессор кафедры авиационных систем и комплексов радионавигации и радиосвязи Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия», г. Воронеж, Россия. Автор 660 научных работ.

Область научных интересов: способы и средства формирования и обработки сигналов, приема, передачи, защиты и разрушения информации.

E-mail: valgol2595@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8468-0055

Physics of Wave Processes and Radio Systems 2027, vol. 27, no. 3, pp. 47-60

DOI 10.18469/1810-3189.2024.27.3.47-60 UDC 621.396.66 Original Research Received 22 June 2023 Accepted 23 July 2023 Published 30 September 2024

Parametrical synthesis of various radio devices with the set quantity of identical cascades of type «the nonlinear part – the mixed two-port network»

Alexander A. Golovkov 🗅

Military Educational and Scientific Center of the Air Force «Air Force Academy» 54a, Staryh Bolshevikov Street, Voronezh, 394064, Russia

Abstract - Background. Presence of possibility of analytical definition of a part of parametres of various radio devices, optimum by criterion of maintenance of preset values of modules and phases of transfer functions on necessary quantity of frequencies, considerably reduces time of numerical optimisation of other part of parametres by criterion of formation demanded frequency response and phase response in a strip of frequencies. Till now such problems dared concerning radio devices only with one cascade of type «a nonlinear part - the coordination the device» or «the coordination the device - a nonlinear part». In quality «the coordination devices were used the jet, resistive, complex or mixed two-port networks. The problem of multicascade radio devices with jet two-port networks is solved also. Change of basis for the coordination two-port networks and a place of inclusion of a nonlinear part leads to change of area of a physical realizability. Aim. Working out of algorithms of parametrical synthesis of radio devices with any quantity of identical and unequal cascades of type «a nonlinear part -the coordination the mixed two-port network» by criterion of maintenance of the set frequency characteristics. Nonlinear parts are presented in the form of a nonlinear element and parallel either consecutive on a current or pressure of a feedback. Methods. The theory of two-port networks, matrix algebra, a decomposition method, a method of synthesis of actuation microwave devices, numerical methods of optimisation. Results. In interests of achievement of the specified purpose systems of the algebraic equations are generated and solved. Models of optimum two-port networks in the form of mathematical expressions for definition of interrelations between elements of their classical matrix of transfer and for search of dependences of mixed of two-poles from frequency are received. It is shown, that at certain parities between quantity of cascades and values of resistance of a source of a signal and loading of the one-cascade radio device frequency characteristics of one-cascade and multicascade radio devices appear identical or similar. Such schemes are named by equivalent. Conclusion. The comparative analysis of theoretical results (frequency response and phase response radio devices, value of parametres), received by mathematical modelling in system MathCad, and the experimental results received by схемотехнического of modelling in systems OrCad and MicroCap, shows their satisfactory coincidence.

Keywords - parametrical synthesis of the mixed two-port networks; the set frequency characteristics of multicascade radio devices.

References

- 1. A. A. Golovkov and A. G. Volobuev, "Algorithms for the synthesis and analysis of active flat-layered media of reflective and mixed types," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 6, no. 2, pp. 39-43, 2003. (In Russ.)
- A. A. Golovkov and V. A. Golovkov, "Principles of construction and basic characteristics of perspective noiseproof course-glide system," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 25, no. 1, pp. 27–35, 2022, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.1.27-35. (In Russ.)
- 3. A. A. Golovkov and A. V. Fomin, "Parametrical synthesis of radio devices with the set quantity of identical cascades for variants of inclusion of jet two-port networks between a source of a signal and a nonlinear part," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 46–55, 2021, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2021.24.3.46-55. (In Russ.)
- 4. A. A. Golovkov, V. A. Golovkov, and A. V. Fomin, "Parametrical synthesis of radio devices with the set quantity of unequal cascades for variants of inclusion of jet two-port networks between a nonlinear part and loading," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 24, no. 3, pp. 63–70, 2021, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2021.24.3.63-70. (In Russ.)
- A. A. Golovkov and V. A. Golovkov, "Algorithm for parametric synthesis of cascade-connected matching mixed quadripoles according to the criterion of ensuring stationary generation mode," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 25, no. 1, pp. 45–54, 2022, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.1.45-54. (In Russ.)
- A. A. Golovkov and V. A. Golovkov, "Parametrical synthesis of dynamic links for variants of their inclusion between a nonlinear part and loading of automatic systems of radio management with the general feedback," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 25, no. 2, pp. 40–50, 2022, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.2.40-50. (In Russ.)
- A. A. Golovkov and V. A. Golovkov, "Parametrical synthesis of the complex two-port networks for variants of their inclusion between a source of a signal and a nonlinear part by criterion of maintenance of the set characteristics amplifiers with the general feedback," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 25, no. 2, pp. 51–59, 2022, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.2.51-59. (In Russ.)
- 8. D. P. Tabakov, S. V. Morozov, and D. S. Klyuev, "Application of the thin-wire integral representation of the electromagnetic field to solving the problem of diffraction of electromagnetic waves on conducting bodies," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 25, no. 2, pp. 7–14, 2022, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2022.25.2.7-14. (In Russ.)
- 9. A. A. Golovkov and V. A. Golovkov, Parametric Synthesis of Radio Engineering Devices and Systems. Voronezh: VUNTs VVS «VVA», 2018. (In Russ.)
- 10. E. Polak, Numerical Optimization Methods. Moscow: Mir, 1974. (In Russ.)
- 11. A. A. Golovkov, "Parametrical synthesis of various radio devices with the set quantity of cascades of type «the nonlinear part the complex two-port network»," *Physics of Wave Processes and Radio Systems*, vol. 26, no. 3, pp. 40–51, 2023, doi: https://doi.org/10.18469/1810-3189.2023.26.3.40-51. (In Russ.)
- 12. V. D. Razevig, Circuit Simulation with MicroCap-7. Moscow: Goryachaya liniya Telekom, 2003. (In Russ.)
- 13. A. A. Kulikovskij, Ed. Handbook of Radio Electronics; in 3 vols. Moscow: Energiya, 1970. (In Russ.)

Information about the Author

Alexander A. Golovkov, Doctor of Technical Sciences, professor, honored inventor of the Russian Federation, professor of the Department of Aviation Systems and Complexes of Radio Navigation and Radio Communication, Military Educational and Scientific Center of the Air Force «Air Force Academy», Voronezh, Russia.

- Research interests: ways and means of generating and processing signals, receiving, transmitting, protecting and destroying information. *E-mail*: valgol2595@gmail.com
- ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8468-0055

60